



## ALU Sparc v8

### TRABAJO FINAL CIRCUITOS LÓGICOS PROGRAMABLES (CLP)

Autor:

Ing. Iriarte Fernandez, Nicolás Ezequiel (NicolasIriarte95@gmail.com)

Docente:

Nicolás Alvarez.

*Este documento fue realizado en el curso Circuitos Logicos Programables  
el 11 de Abril de 2024, cuarto bimestre.*

## Índice

<b>Introducción . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Desarrollo, alcance y limitaciones . . . . .</b>	<b>4</b>
<b>Simulaciones . . . . .</b>	<b>6</b>
<b>Resumen del proyecto. . . . .</b>	<b>6</b>
<b>Anexos. . . . .</b>	<b>7</b>
5.1 Ejemplo instrucción ADDcc . . . . .	7

## Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento.	11 de Abril de 2024
1	Se aplican cambios sugeridos por Salamandri Santiago.	20 de noviembre de 2023

## Documentos anexos

Ref.	Nombre	Descripción
AD.01	SPARCV8AM	Especificación de requerimientos de software.

Cuadro 1. Documentos anexos.

## Glosario

Acronimo	Definición
ALU	Unidad Aritmética Lógica.
CLP	Circuitos Lógicos Programables.
ICC	Integer Condition Code.
SPARC	Scalable Processor Architecture.

Cuadro 2. Glosario.

## Introducción

En el presente documento se detallarán los aspectos relacionados con el desarrollo e implementación del trabajo final de la materia “Circuitos Lógicos Programables (CLP)”. El cual consiste en una ALU de la arquitectura Sparc V8 tal como se describe en **AD.01**.

## Desarrollo, alcance y limitaciones

El desarrollo del trabajo final se realizará en el lenguaje de descripción de hardware VHDL. Y se implementó una ALU de 32 bits que soportará las operaciones aritméticas y lógicas básicas. Durante el planeamiento y desarrollo se intentó representar la arquitectura Sparc V8 de forma fiel, sin embargo, para limitar el alcance del trabajo final se decidieron hacer las siguientes simplificaciones:

- El componente no tiene clock asociado, por lo que la actualización de cualquier de sus entradas genera una salida.
- Se implementaron unicamente las siguientes instrucciones, respetando el formato de la trama tal como en el manual de arquitectura (**AD.01 Pag. 43**). Las instrucciones implementadas son:
  - **ADDcc (Opcode: 010000)**: Adición con actualización de ICC.
  - **SUBcc (Opcode: 010100)**: Resta con actualización de ICC.
  - **UMULcc (Opcode: 011010)**: Multiplicación sin signo con actualización de ICC.
  - **SMULcc (Opcode: 011011)**: Multiplicación con signo con actualización de ICC.
- Para simplificación, el mecanismo de ventanas descrito en el manual de arquitectura (**AD.01 Pag. 27**) no fue implementado. Y para recuperar los valores de algunos registros requeridos, se pasaron directamente como **señales** al componente.

A partir de estas simplificaciones, el componente “ALU” que se implementó tiene la siguiente estructura interna:

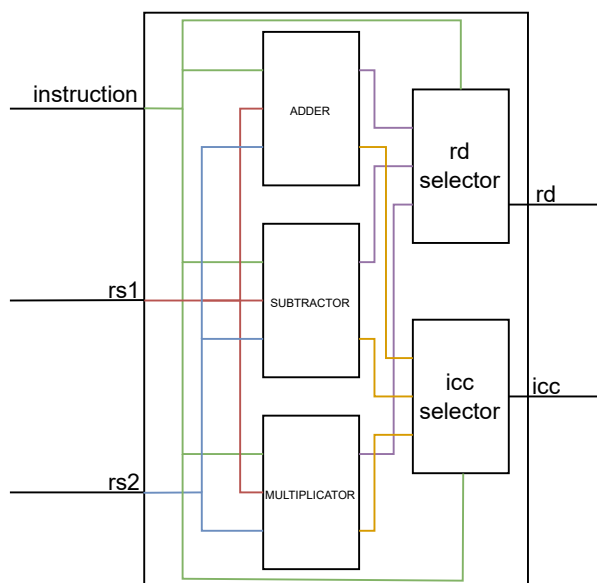


Figura 1. Diagrama de componentes.

Tal como se observa en la Figura 1, el componente “ALU” tiene tres entradas:

1. **instruction**: Señal de 32 bits que contiene la instrucción a ejecutar. La instrucción se decodifica y se extraen los campos necesarios para la ejecución de la operación. Para mayor información en el formato de la instrucción ver **AD.01**.
2. **rs1**: Señal de 32 bits que contiene el valor del registro fuente **RS1**.
3. **rs2**: Señal de 32 bits que contiene el valor del registro fuente **RS2**.

Y dos salidas:

1. **rd**: Señal de 32 bits que contiene resultado de la operación a ejecutar.
2. **icc**: Señal de 4 bits que contiene el valor del Integer Condition Code (ICC) actualizado. Para mayor información en el formato del ICC ver **AD.01 Pag. 28**.

Como filosofía de diseño, se optó por tener un sub-componente para cada una de las instrucciones soportadas por la ALU, permitiendo de esta manera generar código VHDL más segmentado y limpio.

Dicho diseño tiene la desventaja de que todas las entradas y salidas de cada sub-componente están conectadas entre sí, y a demás, se debe agregar un selector por cada uno de las salidas esperadas.

El selector se encargará de interpretar la instrucción recibida, extraerá su Opcode y dependiendo de este último, seleccionará que sub-componente redireccionar como salida del mismo.

## Simulaciones

Durante el desarrollo del presente trabajo, se realizaron multiples simulaciones de distintas entradas e instrucciones para verificar el correcto funcionamiento de los componentes implementados. Dichas entradas buscaron verificar distintos aspectos, tales como correcto funcionamiento de los ICC, busqueda de overflows, correcto calculo e interpretación de valores negativos. A continuación se deja un grafico generado a partir de la simulación del test-bench generado:

 


Figura 2. Simulación en Gtk-Wave.

## Resumen del proyecto

Tras su desarrollo e implementación, se pudo sintetizar las operaciones deseadas. Generando de esta manera el siguiente resumen por parte de Vivado:

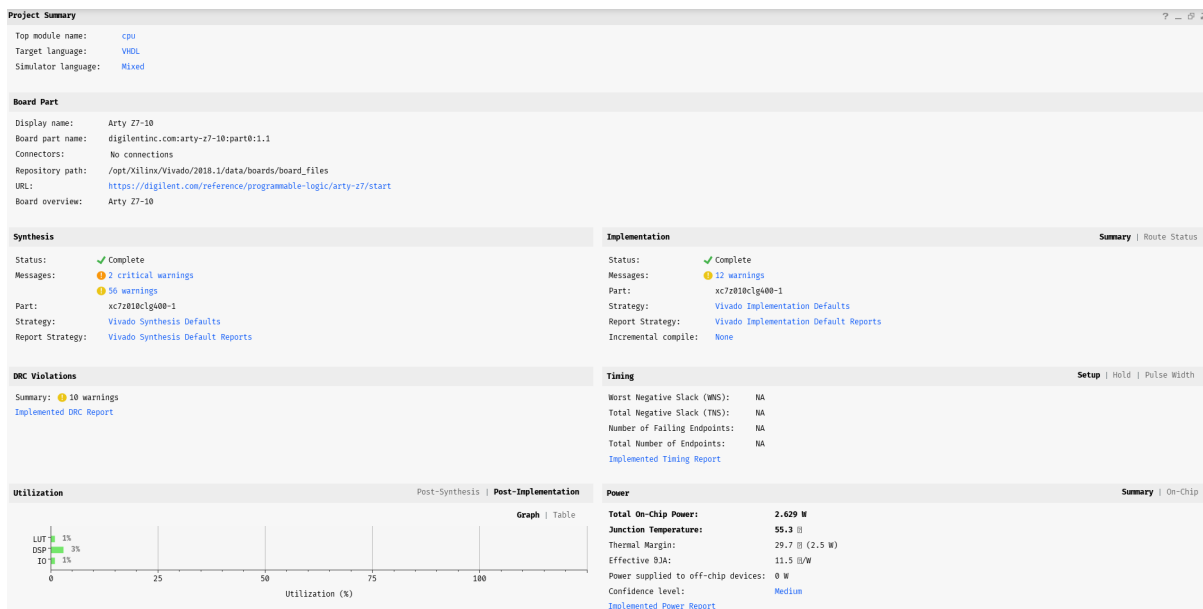


Figura 3. Resumen del proyecto por parte de la herramienta Vivado.

Utilization			
		Post-Synthesis	Post-Implementation
Graph   Table			
Resource	Utilization	Available	Utilization %
LUT	18	17600	0.10
DSP	2	80	2.50
IO	1	100	1.00

Figura 4. Tabla de utilización de recursos.

## Anexos

### 5.1. Ejemplo instrucción ADDcc

Dicha trama se explica en mayor detalle en el documento **AD.01** en la página 106 y 170. Tenér en cuenta que se hicieron algunas simplificaciones, tal como solo implementar las variaciones en donde el ICC es actualizado.

<i>opcode</i>	<i>op3</i>	<i>operation</i>
ADD	000000	Add
ADDcc	010000	Add and modify icc
ADDX	001000	Add with Carry
ADDXcc	011000	Add with Carry and modify icc

Format (3):

10	rd	op3	rs1	i=0	unused(zero)	rs2
31	29	24	18	13	12	4 0
10	rd	op3	rs1	i=1	simm13	
31	29	24	18	13	12	0

Figura 5. Formato de trama en instrucción “ADDcc”.

### Add Instructions

```
operand2 := if (i = 0) then r[rs2] else sign_extend(simm13);

if (ADD or ADDcc) then
    result ← r[rs1] + operand2;
else if (ADDX or ADDXcc) then
    result ← r[rs1] + operand2 + C;
next;
if (rd ≠ 0) then
    r[rd] ← result;
if (ADDcc or ADDXcc) then (
    N ← result<31>;
    Z ← if (result = 0) then 1 else 0;
    V ← (r[rs1]<31> and operand2<31> and (not result<31>)) or
        ((not r[rs1]<31>) and (not operand2<31>) and result<31>);
    C ← (r[rs1]<31> and operand2<31>) or
        ((not result<31>) and (r[rs1]<31> or operand2<31>))
);
```

Figura 6. Comportamiento de la instrucción “ADDcc”.